

# Alarmanlage


## Inhaltsverzeichnis

- [1 Achtung](#)
- [2 Anleitung\(English\)](#)
- [3 Hinweiß](#)

Alarmanlage
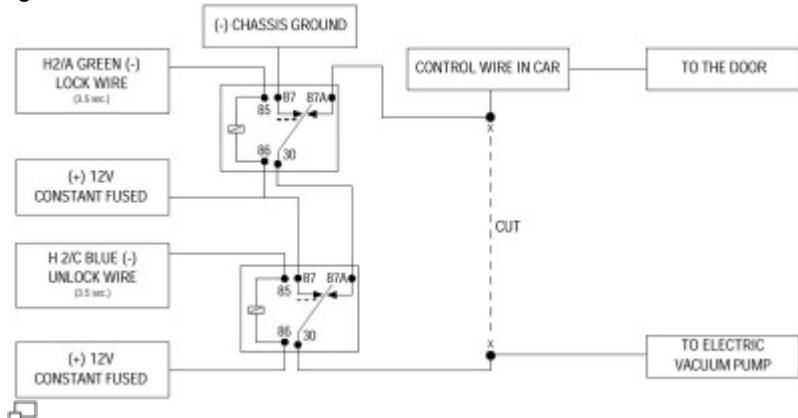
## 1 Achtung

Bei dieser Beschreibung gibt es keine Vollständigkeitsgarantie da die Belegung aus einem Viper-Diagramm "geklaut" ist.



## 2 Anleitung(English)

The gist is to wire through the control lead (terminal #4 on the pump G/R in color) through the relays. If none of the relays are triggered, operation works as normal (ie. with the key). If one relay is tripped, we disconnect the control wire lead and route either +12v or GND to the pump terminal #4. Simple

## 3 Hinweiß

Die Led für die Alarmanlage befindet sich im Nebelschlussleuchtenhalter.